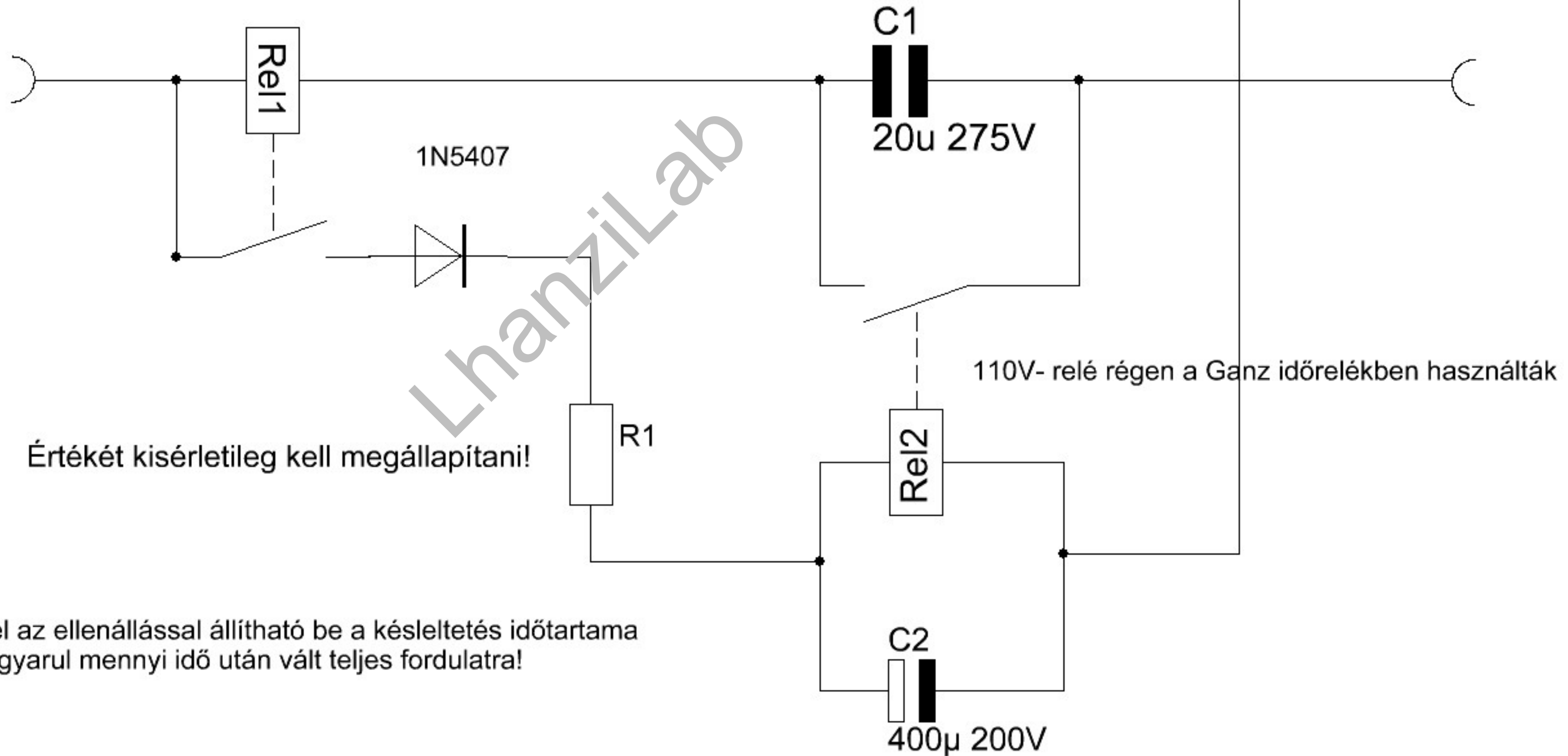


Dugvilla

Áramrelé - nálam egy 11 pólusú Schrack 24V-os reléből kialakítva  
Megfeleő huzalátmérőjű CuZ huzallal áttekerve és jusztirozva!

Dugalj



Értékét kísérletileg kell megállapítani!

Ezzel az ellenállással állítható be a késleltetés időtartama  
- magyarul mennyi idő után vált teljes fordulatra!