



3 Színű LED MÁTRIX vezérlés AVR mikrokontrollerrel

A feltüntetett tranzisztorok bármilyen univerzális, legalább 200mA kapcsolására képes, NPN tranzisztorral helyettesíthetők.

A Led mátrix bővíthető további shift regiszterek segítségével. Természetesen a kapcsoló tranzisztorokat az átfolyó áramhoz kell igazítani. Nagyobb mátrixok esetén javaslom több kisebb mátrixra bontani az áramkört, amiknek saját kapcsoló tranzisztoraik vannak.

Csordás Attila mail: info@egyeni.hu
<http://www.egyeni.hu>