



- R6: Kimeneti ofszet nullázója  
 R15: Nyugalmi áram beállító (kb. 50mA hidegen, ami majd felmegy kb. 100mA-re)
- R17, R18-on kb. 6-7mA folyjon. Ha kisebb, akkor R3, R6-ot csökkenteni kell.
- U<sub>be</sub>=600mV-hoz: R3=10k; c2=c5=220μ; és R4=R5=2,2k (rajzon is ez van)  
 U<sub>be</sub>=300mV-hoz: R3=11k; c2=c5=470μ; és R4=R5=1k
- Ha Ut nagyobb mint ±36V, akkor R11=R12=15-18k legyen

## B5 végerősítő (KD mester-től)

ALKOTÓ-s átrajzolatban



