



TÁVIRÁNYÍTÓ CSATORNA KIOSZTÁS

A 4.csatorna a reset és vészstop funkcióra van felhasználva.
 A két funkció sohasem működik egyszerre, ezért a Joykart balra húzva vészstopot valósítunk meg, míg jobbra húzva reseteljük a hídvezérlő áramköröket.
 A nagy fényerejű kék LED-ek egy árbocra lesznek szerelve.
 Így látható ha valamilyen okból a szerkezet hibajeleket küld, s kéri a beavatkozást. A relé a gyújtást viszi a fűnyíró földjére. gondoskodik a robbanómotor leállításáról.

Módosítás:
 Célszerűbb, ha a slusszrelé annak ellenére, hogy a mostani kiépítésben állandó fogyasztó, de elejtésre állítsa le a benzinmotort.
 Indok:
 Az akkufeszültség szint alá csökkenése esetén ne lehessen beindítani a benzinmotort, vagy ha a gép megáll a feszültség csökkenése miatt akkor a benzinmotor is álljon meg.