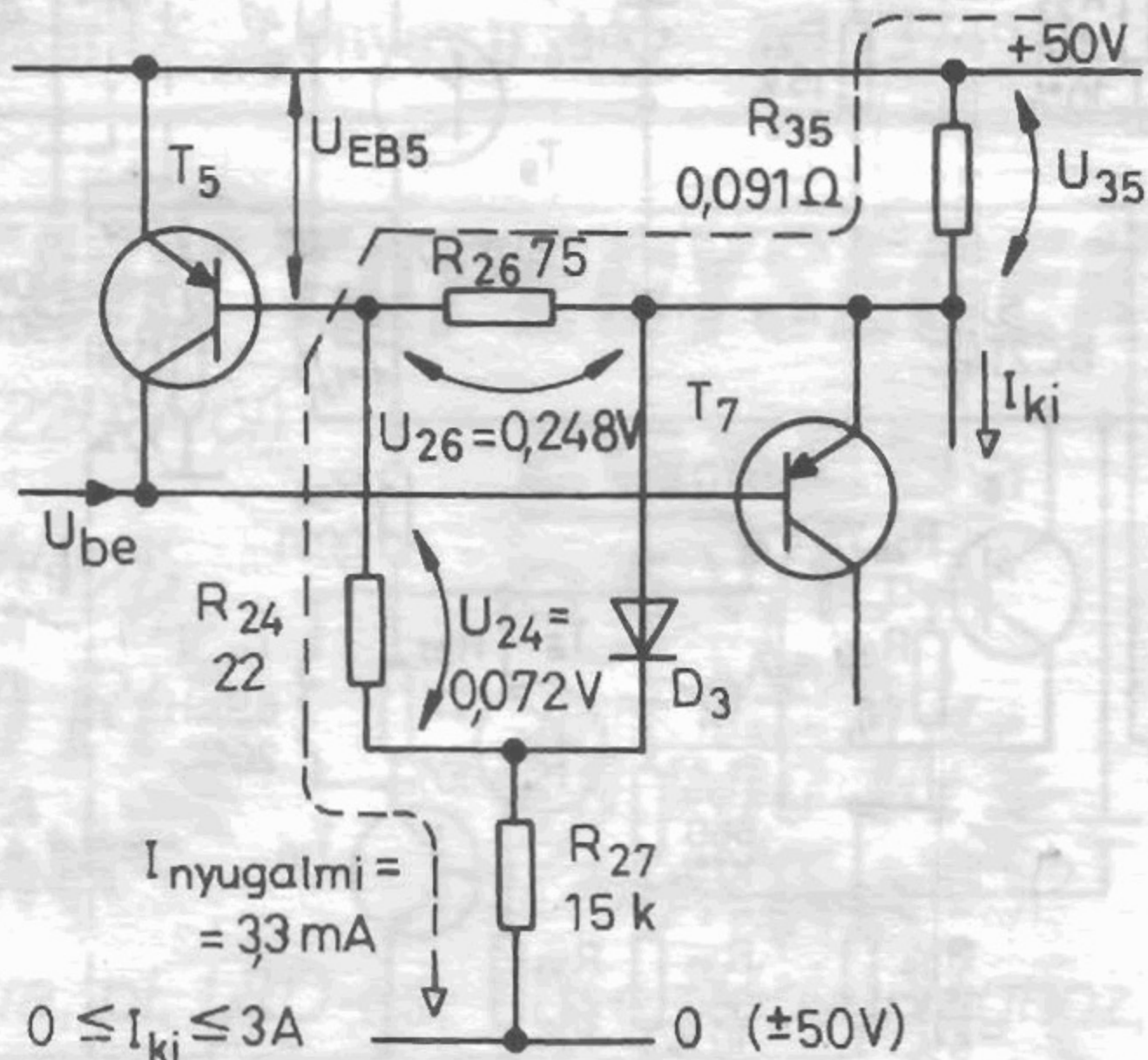


12. ábra



$U_{35} < 1mV$, kivezérlés nélkül

$U'_{35} = 0,28V$, ha $I_{ki} = 3A$ (ekkor $U_{EB5} = 0,6V$, leültetés kezdődik, I_{ki} nem nő tovább)

kapcsolás
vább a v
ménytra
ban jele
amplitúd
nöfeszül
ség után
tor útján
helését
híd egyil
mításba
téke).

A dum
zat T_8-T_9
pezve. A
következ
nincs az
„AB” osz
ségforrás
 T_9-T_{10} vé