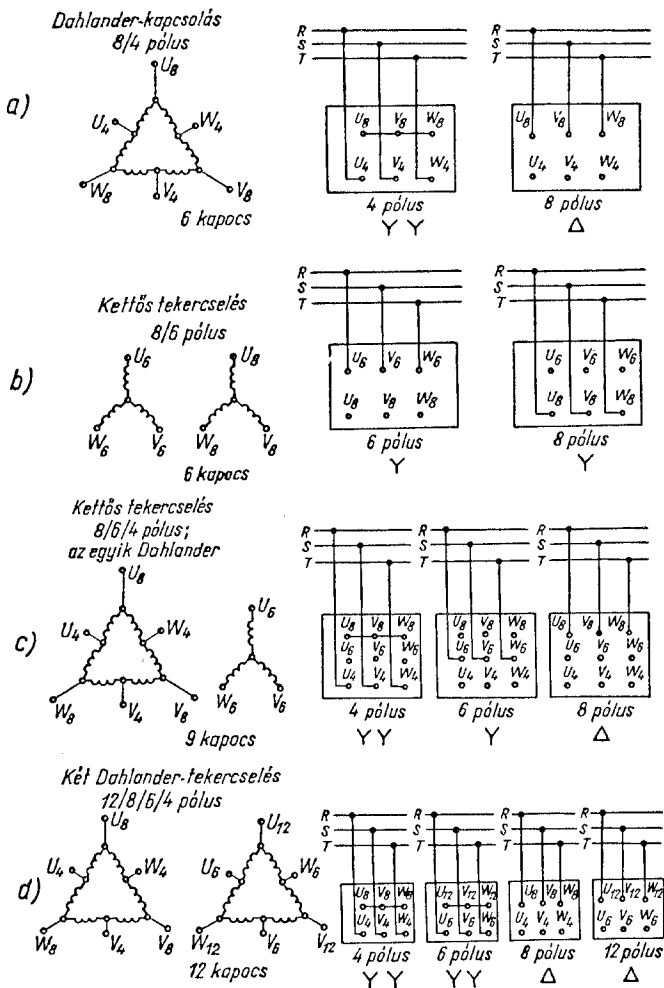


Gyakoribb pólusváltós kapcsolásokat mutat a 9.21. ábra. A különböző bekötéseket különleges lefejtéssel készült kapcsolók váltják. Villamos motorok zavarszűrése a 9.21. ábra szerint oldható meg. A 9.7. táblázat a villamos motorok áramfelvételét adja meg.



9.21. ábra. Pólusváltós (Dahlander-) kapcsolások