



Gate és Source közé gyakran tesznek 100-220pF -ot, a Miller kapacitást szimulálva, én le hagytam, mivel C6 drasztikusan vágja a "magasait", stabilabb lesz az áramkör (persze a g-s közé belehető a kodnenzátor)

Mezei Zsolt 2010