



A kapcsolást nem teszteltem, le az adatlap alapján rajzoltam a céljaidnak megfelelően. Ha nem működik stabilan, akkor az IC-t tápláld meg stabil tápfeszültségről (+5V => 78L05). Az LC tápfesz. szűrőt nem véletlenül rajzoltam be, célszerű alkalmazni. Az áramkör 15mohm-os ellenállásával 2A-es áramnál billen át (2A alatt világít a LED).

Title
INA 206-os kocsiszó áramfigyelő

| Size | Number | Revision |
|------|--------|----------|
| A4 | | |