



1. A relé bármilyen 24V-os kisméretű u.n. print relé lehet.
  2. Az ellenállás értékét a kívánt fényerő és a LED típusa határozza meg.
  3. A polaritás szintén attól függ, milyen a három kivezetésű LED, közös katódu, vagy közös anódu.
- Az egész cuccot fel tudod szerelni egy kisméretű nyákra és en joy. :)