

Free Electronic projektek és projektek 8085

[Otthon](#)
[Fórum](#)
[8085 Projektek](#)
[Elektronikus Projektek](#)
[8085 Programok](#)
[8085 Tutorials](#)
[8085 Interfész](#)
[8085 Részletek](#)
[8086 Részletek](#)
[Assembler / IDE](#)
[Friss Áramkörök](#)
[Keresés](#)
[-Ról](#)

Battery PCB / PCM / BMS

www.BatterySpace.com/PCB

Protection Circuit Board for Li-ion Polymer / LiFePO4 Batteries

AdChoices 

Ads by Google

[Digital Thermometer Circuit](#)

[Digital Video Converter](#)

Ads by Google

[Digital to Analog Circuit](#)

[Complete Circuit Diagram](#)

[Digital Output](#)

Friss projektek

[Parkoló helper áramkör](#) Még nem értékelték

[Interface pontmátrixos kijelző a 8086 mikroprocesszor](#) Még nem értékelték

[8086 Program villogni egy számgépet hét szegmenses kijelző](#) Még nem értékelték

[Program Interface hétszegmenses kijelző 8086 mikroprocesszor](#) Még nem értékelték

[Jobb és bal műszak egy kicsit az adatok 8086](#) Még nem értékelték

[Program a Fibonacci-sorozat segítségével 8086 mikroprocesszor](#) Még nem értékelték

[Kétszámjegű mellett kivonás szorzás és osztás program segítségével 8086 mikroprocesszor](#) Még nem értékelték

[DIP mérő áramkör](#) Még nem értékelték

[Két párhuzamos bővített kimeneti áramkör segítségével CW117 CW217 és CW317](#) Még nem értékelték

[Három kimeneti szabályozó áramkör segítségével MIC5157](#) Még nem értékelték

 8085 és elektronikus
8085elec

8085elec Hi all, hamarosan vissza néhány új projektek. Tartsa küldetés a kételyeket ...

5 napja

válasz erre

retweet

kedvence

8085elec Ez egy csodálatos idő kezdő új projektek ... Várj rá :-)
több mint egy évvel ezelőtt

válasz erre

retweet

kedvence

8085elec , hogy egy nagy reggel, próbáltál már bármilyen kis projektek? Tartsa küldetés a kételyeket.
több mint egy évvel ezelőtt

Ads by Google

[Temperature Sensor](#)

[Digital Electronics](#)

[Digital Meter](#)

[LED Light Circuit](#)

Otthon

LM35 és ICL7107 alapú digitális hőmérő áramkör

Wood Cnc Router

www.alibaba.com/Wood-Cnc...
Choose from 1M+ Verified Suppliers. Contact Directly & Get Live Quotes!



PRO Consulting - Hungary

www.proconsulting.hu
Netweaver/ERP és R/3 rendszer üzem Ha új szolgáltatót keres, megtalál



PCB, FPC, Membrane Switch

www.auter.eu
Design & Manufacture of Rigid, Flex Printed Circuits, Membrane Switches




AdChoices 

Az integrált hőmérséklet-érzékelő LM35 érzékenység $10 \mu V$ a hőmérséklet $10 \mu V$ kimeneti feszültség $100mV$. Helyiség hőmérséklet, hőmérséklet mérés pontossága $+ / -0,5$ vagy annál kevesebb, a maximális áramfelvétel csak $70\mu A$, ha a önmelegedését a mérési pontosság a filmszínházak csak kevesebb, mint $0,1 C$. $4v$ több mint tíz egység tápegység, a mért hőmérséklet $2 - + / -150$, és a kettős tápegység, a mért hőmérséklet-tartomány $-55 - +150$ (fém lehet csomagolni) és a $-40 - 110$ (TO92 csomag), anélkül, hogy a módosításokat.

Ez az áramkör nagyon egyszerű beállítani. Először is, az LM35 ellenség jeges víz kiigazított PRT, a kijelzőn a 0.0 . LM35 100 majd engedje el a vizet, állítsa PR2, a kijelző 100 . Kiigazításokat lehet ismételni többször. De figyelembe véve az LM35 kivesszük a jeges vizet, hogy várjon egy ideig a vízben, eljött újra él, hogy ne sérüljenek az érzékelő LM35.

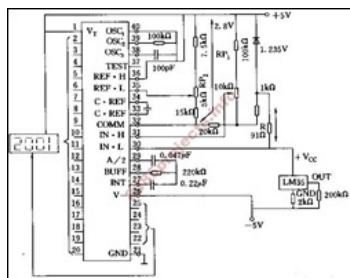LM35 és ICL7107 által okozott digitális hőmérő áramkör az ábrán látható módon.



Geometric Dimensioning

www.keyence.eu

The new Keyence IM-6500 with up to 99 measurement in seconds.



AdChoices 

Kapcsolódó hozzászólások

[Free Electronic Projektek](#)

Electronic hobby projektek, elektronikus áramkörök, Hobby áramkörök, digitális áramkörök, digitális e...

[Digitális óra áramkör](#)

One, amelyek 1-re. ismeri az IC-s tűk elrendezése. 2. megszerezni az összes chip logikai fu ...

[ICL7107 alapú digitális voltmérő áramkör néhány gyakran használt alkalmazások](#)

digitális feszültség mérő (digitális panel mérő) a jelenlegi elektronikus, elektromos, műszerek, mér ...

[ICL7107 alapú digitális voltmérő áramkör néhány gyakran használt alkalmazások](#)

Digital feszültség mérő (digitális panel mérő) a jelenlegi elektronikus, elektromos, műszerek, mér ...

·
 · [válasz erre](#)
 ·
 · [retweet](#)
 ·
 · [kedvence](#)

8085lec hi fmds, van u látogatott frissített áramkörök, elektronikai oldalon? Próbáld ki előbb ..

több mint egy évvel ezelőtt

·
 · [válasz erre](#)
 ·
 · [retweet](#)
 ·
 · [kedvence](#)

8085lec Hi fmds, tárgyalo u szünet után ... Köszönöm a kiküldetés ur kétségek ... Will választ soon.Lots új áramkörök aktualizálása elektronika enjoy

...
 több mint egy évvel ezelőtt

·
 · [válasz erre](#)
 ·
 · [retweet](#)
 ·
 · [kedvence](#)

 [Csatlakozz a beszélgetés](#)

[Digitális voltmérő áramkör segítségével ICL7107](#)

digitális feszültség mérő(digitális panel mérő) a jelenlegi elektronikus, elektromos eszközök, mér ...

[Mikrokontroller Összesen Digital Video Mixer kör](#)

Absztrakt: AT89C8252 mikrokontroller alapú digitális videó mixer hardver és szoftver tervezés. A appl ...

[IPM meghajtó és védelmi áramkör](#)

p> Kívonat: Ez a dokumentum bemutatja az alapvető működési jellemzőit és az IPMIPM ...

[inverter áramkör és karbantartás](#)

A közös stílus autó a piacon a fő mutatók inverter termékek Bemeneti feszültség : DC 10V ~ ...

[tápforráskapcsoló védőkapcsolás](#)

Absztrakt: Annak érdekében, hogy váltszon a segélyhívó áramkimaradás a zord környezet és a biztonságos körülmények között ...

[Miniatűr Nagy pontosságú digitális hőmérő Celsius áramkör alapján HT7500](#)

Az nagy pontosságú méréseket az orvosi digitális hőmérők HT7500 Celsius hőmérő con ...

[Gyors Bevezetés a Voice Trilogy integrált áramkörök](#)

alapjai Young rajongó kezdte elektronikus technológia, talán kezdjük a legtöbb innovati ...

[LM567 Universal hang dekóder integrált áramkör kérelmek](#)

567 az általános hang dekóder, amikor a bemeneti jel az áteresztő sáv, hogy telített átmeneti ...

[555 alapú rövidzárlat vagy nyitott áramkör több audió riasztás áramkör](#)

[ICL7107 alapú digitális kapacitás mérő áramkör](#)

[555 alapú automatikus vezérlés áramkör-2](#)

// 555 alapú fermentor hőmérséklet-mérési és vezérlő áramkörök 555 alapú tűz vagy ...

[Három az egyben kör Integral A - D átalakító álló egyszemélyes ICL7149 3 1 -2 digitális multiméter automata](#)

[áramkör tartomány convertoir áramkör](#)

[ICL7107 alapú +5 V digitális voltmérő áramkör](#)

[Digitális hőmérő áramkör alapuló 555IC](#)

[Negatív visszacsatolás áramkör segítségével AD827 vagy OPA2604 vagy NE5532-alapú nagy basszus hangot](#)

[áramkörök iskolák](#)

szerepe a hang vezérlő áramkör beállításához használt hang felel meg a követelményeknek a különféle ...

[555 alapú automata vezérlő áramkörök-1](#)

// 555 alapú infravörös riasztó áramkör 555 riasztóberendezés kör ...